

# 第4章 时序逻辑电路

- 第一讲 时序逻辑电路概述
- 第二讲 锁存器和触发器
- 第三讲 同步时序电路设计
- 第四讲 典型时序逻辑部件设计

# 第一讲 时序逻辑电路概述

- ◆ 时序逻辑与有限状态机
- ◆ 时序逻辑电路的基本结构
- ◆ 时序逻辑电路的定时

# 1 时序逻辑电路概述

- ◆ 组合逻辑：输出结果仅取决于当前的输入信号
- ◆ 时序逻辑：输出结果不仅取决于当前时刻的输入值，而且取决于电路过去时刻的行为（当前状态、现态、旧状态）
  - 电路中有存储元件，用于存储逻辑信号的值，表示电路过去时刻的行为（当前状态、现态、旧状态）
  - 当电路输入值发生变化时，新的输入值可能使得电路保持当前状态，也可能使得电路状态发生改变，进入新的状态


如，电视机的音量控制

通过音量按钮“+”和“-”输入当前信号，得到的下一次音量（下一个状态）由原音量（当前状态）和当前所按按钮决定

如何有效反映下一状态和当前状态及当前输入之间的转换关系呢？
 
# 1.1 有限状态机

- ◆ 有限状态机 (Finite State Machine, FSM) 是一种刻画状态以及状态转换的理论工具。
- ◆ 通常用状态图描述有限状态机。
  - 状态: 用包含状态符号的圆圈表示
  - 状态转换方向: 用有向边表示, 并在边上标注引起状态变换的输入信号值和相应输出 (若输出只与当前状态有关, 则可以把输出标注在状态圆圈中)



# 1.1 有限状态机—状态图

例：检测输入序列是否为连续4个“1”

A-初始态：若输入1，则转B


B-连续1个“1”：若输入1，则转C

C-连续2个“1”：若输入1，则转D

D-连续3个“1”：若输入1，则状态不变

并输出为1（表示检测到连续4个1）

任何状态下，输入0都会转到初态A

 

如何用数字逻辑实现有限状态机呢？

# 1.1 用数字逻辑实现有限状态机

- 用数字逻辑实现一个有限状态机，需要完成的主要工作：
  - 把状态机的输入、输出以及内部状态都转换成二进制表示。这里的关键是状态的二进制编码。
  - 设计一种状态记忆电路（存储元件）。使用双稳态器件记忆状态，如SR锁存器、D触发器、JK触发器等；
  - 设计状态记忆电路的激励函数（根据当前输入把旧状态改为新状态的函数）和输出函数（根据旧状态和当前输入来改变电路输出结果的函数），并完成定时分析。

能完成上述工作（实现有限状态机）的数字逻辑电路一定是一个时序逻辑电路！


# 1.2 时序逻辑电路基本结构

## ◆ 时序逻辑电路的一般结构

- **状态记忆模块**: 由多个状态记忆单元构成 (存储元件)
- **次态激励逻辑模块 F**: 激励函数 (现态和外部输入的逻辑函数)
- **输出逻辑模块 G**: 输出函数 (现态和外部输入的逻辑函数)

**Mealy型**: 输出依赖于当前状态和当前输入信号


**Moore型**: 输出仅依赖于当前状态, 和当前输入信号无关

 

# 1.2 时序逻辑电路基本结构

◆ Moore型：输出信号仅依赖于当前状态。

输出 = G(现态)

 

(\*) ◆ 根据状态转换方式的不同有同步时序逻辑电路和异步时序逻辑电路

- 同步时序逻辑电路：在统一的时钟信号控制下进行状态转换 e.g. CPU
- 异步时序逻辑电路：没有统一的时钟信号来控制状态的改变
- **Clk：固定周期的标准脉冲信号**

# 补：时钟脉冲


◆按一定电压幅度、按固定时间间隔、连续发出的脉冲信号。

- (\*) ◆时钟都是通过振荡器产生的。振荡器有很多种，根据不同的时钟需求会使用不同的振荡器。
- (\*) ◆原始时钟信号一般会通过晶体振荡器产生。根据晶体特性存在一个谐振频率，而且品质因子（目标频率能量占总能量的比值）非常高。从而能够产生一个噪声非常小、震荡频率非常精确的时钟信号。

- ◆时钟脉冲之间的时间间隔称为**时钟周期**。单位是秒。
- ◆通常将1秒内所产生的脉冲个数称为**时钟频率**。单位是Hz
- ◆计算机中的系统时钟就是一个典型的、频率精确和稳定的脉冲信号发生器。
 
# 1.3 时序逻辑电路的定时

- 什么时候状态会发生变换？电平触发或边沿触发
- 边沿触发方式分为上升沿触发和下降沿触发两种类型



## 第二讲 锁存器和触发器

- ◆ 双稳态元件
- ◆ SR锁存器
- ◆ D锁存器
- ◆ D触发器
- ◆ T触发器


## 2.1 双稳态元件

◆ 用于存储1位二进制数据，有两个互补的输出状态

- 状态 1：置位(Set)状态，表示存储逻辑“1”
- 状态 0：复位(Reset)状态，表示存储逻辑“0”


◆ 双稳态元件的简单实现

 - 串联两个反相器，则反相器的输出状态不同，且保持稳定
- Q为高电平时，为置位状态；Q为低电平时，为复位状态



 
## 2.1 双稳态元件

- ◆ 用两个反相器串联构建的双稳态元件无法改变电路状态
- ◆ 用1个或多个输入信号能驱动双稳态元件进入稳定状态，这些输入信号称为激励信号或激励输入。
- ◆ 通常根据不同的激励输入信号来命名存储元件，如SR、JK、D、T等不同的激励输入信号
- ◆ 根据触发方式的不同，基于双稳态元件的构建思路，可以实现两种类型的存储元件：
  - 锁存器(latch)、触发器(flip-flop)


 
## 2.1 双稳态元件-锁存器


- ◆ 锁存器 (latch) : 通过激励输入的电平信号来控制存储元件的状态
- ◆ 置位复位锁存器(Set-Reset latch): 具有置位和复位激励信号
  - 置位激励信号Set有效时, 强制存储元件的输出Q为1
  - 复位激励信号Reset有效时, 强制存储元件的输出Q为0



## 2.1 双稳态元件-触发器


### ◆ 触发器 flip-flop

- 具有时钟控制信号(clock)
- 通过时钟信号的边沿来触发存储元件改变状态

 

 
## 2.2 SR锁存器

- ◆ SR锁存器：使用一对交叉耦合的或非门构成双稳态电路，也称为置位-重置（复位）锁存器。S是置位输入端，R是重置输入端




交叉耦合

 

功能表

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	状态不变	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	禁 止	




逻辑符号

 

R=S=1时，Q、 $\bar{Q}$ 状态不相反，无效

## 2.2 SR锁存器

### ◆ 状态图

   

## 2.2 SR锁存器

- 通过**状态变化**来描述时序电路

- 构建**状态表**

- 顶部为输入信号，左侧为现态Q


- 右侧填入次态Q\*和输出信号

- (右表中没有“输出”) 只有状态转换

状态表	
现态 Q	输入RS
0	0 1 0 0*
1	1 1 0 0*

- 在置位态下，若R输入变为高电平，则经过**两级门延迟**变为复位态

 - 从输入驱动信号有效开始，到
- 输出达到稳定为止有一定的延
- 迟，这个延迟称为**触发延迟**或
- 锁存延迟**。



## 2.2 SR锁存器

### ◆ 状态表转换成状态转移表

状态表

现态 Q	次态Q*			
	输入RS			
00	01	10	11	
0	0	1	0	0*
1	1	1	0	0*



状态图、状态表、次态方程之间可相互转换！

类似真值表  
状态转移表

S	R	现态Q	次态Q*
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0*
1	1	1	0*

### ■ 次态（特征）方程


次态方程 
$$\begin{cases} Q^* = S + \bar{R} \cdot Q & \text{卡诺图化简?} \\ S \cdot R \neq 1 & \text{约束条件} \end{cases}$$

无效

功能：SR锁存器只有状态，没有输出，常用来设置标志位

## 2.3 D锁存器

◆ 如何利用锁存器来存储信息位？

 


$C=1$  时,

$D = 1$  时,  $Q = 1$


$D = 0$  时,  $Q = 0$

也就是:  $Q = D$

电路状态随输入而改变

 

## 2.3 D锁存器

 


D锁存器功能表

C	D	Q	$\bar{Q}$
0	X	保持	
1	0	0	1
1	1	1	0

C=0时, 电路状态保持不变

C=1时, 将数据端D锁存  
(输入D让电路状态改变了)

逻辑符号

 

只有一个数据输入端D, 称为D锁存器, 也称为透明锁存器

## 2.3 D锁存器


### ◆ D锁存器状态转移表、状态图和次态（特征）方程

状态转移表


D	$Q^*$
0	0
1	1

特征方程:  $Q^* = D$  ( $C=1$ )

状态图

 


### ◆ D锁存器的时序图

 

## 2.4 D触发器——开始有时钟信号了！

◆由一对主、从D锁存器构成

 

CLK	主锁存器	从锁存器
L	写入 QM变为D	不变 Q=last
(上升结束) 上升沿	锁存 QM=D	写入 Q变为QM
H	不变 QM=D	不变 Q=QM

(保持,一直工作)

- 从锁存器在时钟CLK的上升沿到来时采样主锁存器的输出QM的值，并确定Q和QN的输出

D	CLK	Q	QN
0	0	0	1
1	1	1	0
x	0	last Q	last QN
x	1	last Q	last QN


从锁存器完成写入

此时主锁存器是在写入的 (C为高电平)，但不影响最后输出的Q

此时从锁存器是在持续写入的，但一定是在之前上升沿到来之后就完成了，所以也就相当于保持不变了



## 2.4 D触发器

◆由一对主、从D锁存器构成

 

D	CLK	Q	QN
0	↑	0	1
1	↑	1	0
x	0	last Q	last QN
x	1	last Q	last QN

◆状态图

  


◆ D触发器次态（特征）方程:  $Q^* = D$

D锁存器还要强调C=1  
这里不用强调时钟信号了

## 2.4 D触发器

窗口期内D输入的改变导致输出不可预测

 

- 从时钟触发边沿到来,到输出端Q改变为D值的时间称为锁存延迟 $t_{CQ}$  (latch prop), 即 $CLK \rightarrow Q$ 时间, 分 $t_{pLH(CQ)}$ 、 $t_{pHL(CQ)}$ 两种时间


提示: 此时主锁存器是在写入的! 要等它写完

- 建立时间 $t_{setup}$ : 输入信号D在时钟边沿到达前需稳定的时间
- 保持时间 $t_{hold}$ : 输入信号D在时钟边沿到达后需继续稳定的时间

提示: 要等从锁存器完成写入! 避免主锁存器在上升沿过程中写入新的D值。

## (\*) 2.4 带使能端的D触发器



◆ 通过使能端EN信号来控制是否在时钟信号的触发边沿进行数据的存储。

 

## (\*) 2.4 具有预置和清零(复位)端的D触发器

- 预置端PR (preset) : 将Q置1
- 清零端CLR (clear) : 将Q清0

在电路工作的最开始进行置位或清0

  


预置端和清零端有同步、异步之分。同步方式下只能在CLK的触发边沿进行预置和清零，异步方式下与时钟信号无关


## 2.5 T触发器

◆ T触发器：在每个时钟脉冲T的触发边沿都会改变状态


基于D触发器实现；可用于实现计数器、分频器等功能

 

a) T触发器原理图

 


b) T触发器  
电路符号

 

c) 带使能端T触  
发器电路符号



d) T触发器波形图

 


e) 带使能端T触发器波形图

# 补充&预告
 
## ◆ 最简单的时序逻辑电路：存储元件（锁存器，触发器）

- 由很简单的少量逻辑门构成，交叉耦合，实现双稳态（虽然下次状态和当前状态不直接相关，但仍然算是一种特殊的时序逻辑电路）
- 加电后，电路一直工作，在激励信号符合要求（可变可不变）的情况下，输出一直不变（所以Q的值一直稳定输出，此即为【存储】）
- 电路中每条线路的数据会在什么时候稳定，此即为【时序分析】



- 组合逻辑电路中，输入不变，输出才不变，按表达式计算，非存储
- 典型的时序逻辑电路（例如寄存器）：0或若干逻辑门+若干存储元件
- 复杂的时序逻辑电路（例如CPU）：复杂的组合逻辑+很多存储元件

# 简单小结

---

- ◆ SR锁存器

- ✓ 置位端(S)/复位端(R)；用于设置标志信息

- ◆ D锁存器

- ✓ 控制端C有效时，锁存数据D

- ◆ D触发器

- ✓ 时钟触发边沿开始后，经过Clk-Q时间，Q变成D；输入端D在时钟触发边沿到来前，须稳定Setup时间；之后须继续保持hold时间
  - ✓ 可带EN控制端、置位/清零控制端

- ◆ T触发器

- ✓ 由D触发器构成，T连接Clk，D连接 $\bar{Q}$ ，每个时钟发生状态变化

# 第三讲 同步时序逻辑设计

- ◆ 同步时序逻辑设计步骤
- ◆ 状态图/状态表设计
- ◆ 状态化简和状态编码
- ◆ 电路设计和分析

# 3.1 同步时序逻辑设计步骤

需求分析

将文字描述逻辑抽象为数字设计模型

状态图/表

根据数字设计模型构建原始状态图/表

状态化简

合并等价状态对，减少状态数量

状态编码

每个状态赋予一个二进制编码

电路设计

根据编码得到激励函数  
和输出函数


电路分析

能否自启动，  
是否会挂起


## 3.2 需求分析

例：检测一连串0/1输入序列中是否出现“101”

1位输入端X；  
1位输出端Z。

 

 CP脉冲到来时，  
根据当前X的值，  
确定输入序列中  
是否出现“101”



若是，则输出Z  
为1；否则Z为0。

## 3.2 状态图/状态表设计

### 2. 构建状态图/表：分析系统内部的状态转换关系


- I. 设定电路初始状态；
- II. 从初始状态开始，分析每一个状态在不同输入作用下的状态转移情况和输出取值；
- III. 如果某状态下出现的输出响应（次态、输出）不能用已有状态表示，则产生新的状态；
- IV. 重复第II、III两步，直到不产生新状态为止。

S0：初始状态，等待接收输入

S1：接收到“101”序列中第一个1

S2：接收到该序列中的10

S3：接收到一个“101”序列

 


## 3.2 状态图/状态表设计

S0: 初始状态, 等待接收输入

S1: 接收到 “101” 序列中第一个1

S2: 接收到该序列中的10

S3: 接收到一个 “101” 序列

 

状态表

现态S	$S^*/Z$	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S3/1
S3	S2/0	S1/0

## 2. 构建状态图/表

- 根据状态图构建状态表

X: 输入数据; Z: 检测结果

S: 当前状态;  $S^*$ : 次态


## 3.2 状态图/状态表设计

- 构建状态图/表时，状态转移需满足下列两个条件。

**互斥性**：从每个状态出发的所有状态转换路径上的转换条件都是互斥的，如本例中，转移条件分别是 $X=0$ 和 $X=1$ ，互斥。

**完备性**：从每个状态出发的所有状态转换路径上的转移表达式的逻辑或等于1（逻辑真）。如 $X=0$ 和 $X=1$ ， $0+1=1$ 。

 - 在状态图中，也可以使用逻辑表达式来表示转移条件。本例中，可以使用 $X$ 和 $\bar{X}$ 分别表示输入 $X=1$ 和 $X=0$ 。



### 3.3a 状态化简

- 合并等价状态，以得到更加精简的状态表
- 两个状态等价指在所有输入组合下，它们的输出相同且次态相同或次态等价

状态表		
现态S	$S^*/Z$	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S3/1
S3	S2/0	S1/0

S1和S3构成等价类，可合并化简后，有3个状态

现态S	$S^*/Z$	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S1/1

- 等价关系具有传递性

- 例如，若状态A和B等价，同时B和C等价，则A和C也等价。状态A、B和C属于一个等价类，可以合并为一个状态。

### 3.3b 状态编码

- 对状态表中每个状态赋予唯一的二进制编码，也称状态赋值
- 寻找最优编码方案是一个非常复杂的问题
- 通常在具体设计时采用相邻法寻求较优编码方案：
  - 准则1：若两个状态的次态相同，则其对应编码应尽量相邻
  - 准则2：同一个现态的各个次态其编码应尽量相邻
  - 准则3：若两个现态的输出相同，则它们的编码应尽量相邻

现态S	$S^*/Z$	
	X=0	X=1
S0	S0/0	S1/0
S1	S2/0	S1/0
S2	S0/0	S1/1

根据准则1：S0和S2可相邻

根据准则2：S0和S1、S1和S2可相邻

根据准则3：S0和S1可相邻

根据不同的取舍可得到不同编码方案

若S0和S1、S1和S2相邻，则编码方案为：

S0:00, S1:01, S2:11

若S0和S2、S0和S1相邻，则编码方案为：

S0:00, S1:01, S2:10

### 3.4 电路设计 (次态函数, 输出函数)

- 在选定的状态编码方案基础上进行电路设计

若编码方案  $S0:00, S1:01, S2:11$

生成状态转移表 (下表是简化的)

现态 $S$	$S^*/Z$	
	$X=0$	$X=1$
$S0$	$S0/0$	$S1/0$
$S1$	$S2/0$	$S1/0$
$S2$	$S0/0$	$S1/1$

$Y1Y0$	$Y1^*Y0^*/Z$	
	$X=0$	$X=1$
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1

- 根据状态转移表, 推导次态逻辑函数和输出逻辑函数
- 次态函数/次态方程为:

$$Y1^* = \bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X}$$

$$Y0^* = \bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X} + X \cdot (\bar{Y1} \cdot \bar{Y0} + \bar{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0)$$
$$= \bar{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \bar{Y1} + X \cdot Y0$$

$$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X$$

### 3.4 电路设计 (函数化简)

采用代数法化简

$$Y1^* = \bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X}$$

$$Y0^* = \bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X} + X \cdot (\bar{Y1} \cdot \bar{Y0} + \bar{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0)$$

$$= \bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X} + X \cdot \bar{Y1} \cdot \bar{Y0} + X \cdot \bar{Y1} \cdot Y0 + X \cdot Y1 \cdot Y0$$

$$= \bar{Y1} \cdot \underline{Y0 \cdot \bar{X}} + \bar{Y1} \cdot \underline{Y0 \cdot X} + \underline{X \cdot \bar{Y1} \cdot \bar{Y0}} + \underline{X \cdot \bar{Y1} \cdot Y0} + \underline{X \cdot Y1 \cdot Y0} + \underline{X \cdot Y1 \cdot \bar{Y0}}$$

$$= \bar{Y1} \cdot Y0 + X \cdot \bar{Y1} + X \cdot Y0$$

Y1Y0	$Y1^* \cdot Y0^* / Z$	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1

10 00/0 01/1

将无关项编码  $Y1Y0=10$  引入化简，则




$$Y0^* = \boxed{\bar{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X}} + X \cdot (\bar{Y1} \cdot \bar{Y0} + \bar{Y1} \cdot Y0 + Y1 \cdot Y0 + Y1 \cdot \bar{Y0})$$

$$= \bar{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = \boxed{Y1 \cdot Y0 \cdot X + Y1 \cdot \bar{Y0} \cdot X = Y1 \cdot X}$$

# 3.4 电路设计 (函数化简)

## 利用卡诺图化简

   

			状态转移表		
Y1	Y0	X	Y1*Y0*Z		
0	0	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0	0	1	0 1 0	0 1 0	0 1 0
0	1	0	1 1 0	1 1 0	1 1 0
0	1	1	0 1 0	0 1 0	0 1 0
1	0	0	d d d	d d d	d d d
1	0	1	d 1 1	d 1 1	d 1 1
1	1	0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1	1	1	0 1 1	0 1 1	0 1 1

### 3.4 电路设计 (确定元件, 画电路图)

◆ 根据次态函数和选择的状态记忆单元 (触发器), 推导出激励函数


- 假设采用D触发器, 其特征方程  $Q^* = D$ , 则:

$$D_1 = Y_1^* = \overline{Y_1} \cdot Y_0 \cdot \bar{X}$$

$$D_0 = Y_0^* = \overline{Y_1} \cdot Y_0 + X$$

- 输出函数为:  $Z = Y_1 \cdot X$

要基于Q和激励  
函数, 计算出新  
状态, 传给D

 

Q一直稳定输  
出, 代表的是  
当前状态 (旧状态)

要基于Q和  
输入X, 用  
输出函数计  
算出输出Z

需要几个D触发器呢?

### 3.4 电路设计 (确定元件, 画电路图)

◆ 根据次态函数和选择的状态记忆单元 (触发器), 推导出激励函数

- 假设采用D触发器, 其特征方程  $Q^* = D$ , 则:

$$D1 = Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \bar{X}$$


$$D0 = Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

- 输出函数为:  $Z = Y1 \cdot X$

- 根据激励函数和输出函数, 画出逻辑电路图

- (1) 触发器存储着旧状态  $Y0$ ,  $Y1$   
(2) 结合旧状态和新输入  $X$ , 激励模块  
和输出模块计算出新状态和输出结果  
(3) 新状态存入触发器, 回到 (1)

*clock  $\rightarrow Q$*

 

## 3.4 电路设计后的分析 (未用状态分析)

只用3无关项  
化简!

◆ 电路分析：包括未用状态分析和电路定时分析等

- 通常编码空间比状态机的状态集合大，因而存在未用状态  
如前述例子中，编码(2位)空间为4，而实际状态数为3
- 若电路加电后进入未用状态，且在未用状态之间形成循环转换  
而无法进入工作状态，则称其为“挂起”现象
- 若时序逻辑电路中的触发器具有预置功能，则可以通过预置处理，使电路进入正常的初始工作状态，从而避免“挂起”
- 可利用未用状态的无关项进行化简。但需对未用状态进行分析，以判定电路进入未用状态时能否在有限个时钟周期后进入工作状态。若能，且没有错误输出，则称电路为具有“自启动”能力；若不能或有错误输出，则需调整电路设计

分析要点：使用未用状态化简后，能否“自启动”而不会发生“挂起”

如果初始是未用状态，经过几个时钟能够进入工作状态，但进入的状态是错的（比如才输入一个1，就进入了连续输入两个1才应该进入的状态），那么就会导致后续输出错误。一般也会归入不能自启动的情况。1

## 3.4 电路分析 (未用状态分析)

### ◆未用状态分析举例

- 对于前述例子，利用未用状态10作为无关项化简后，得到：

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = Y1 \cdot X$$

$$Y1^* = \overline{Y1} \cdot Y0 \cdot \overline{X}$$

$$Y0^* = \overline{Y1} \cdot Y0 + X$$

$$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X$$

最终得到的函数

- 当处于未用状态 $Y1Y0=10$ 时，根据上述逻辑表达式，可知：

若输入 $X=0$ ，则次态=00，输出 $Z=0$

若输入 $X=1$ ，则次态=01，输出 $Z=1$  错误输出

- 分析是否具有“自启动”能力

经过1个时钟周期就能进入正常工作状态，但是，当输入 $X=1$ 时，输出 $Z=1$ ，是错误输出，需调整输出模块的设计

- 重新设计逻辑电路中的输出模块（调整为化简前的表达式）


$Z = Y1 \cdot Y0 \cdot X$  在未用状态10时，若输入 $X=1$ 时，则输出 $Z=0$ 。此时，不会发生误输出

Y1Y0	Y1*Y0*/Z	
	X=0	X=1
00	00/0	01/0
01	11/0	01/0
11	00/0	01/1
10	00/0	01/1

# 3.4 电路分析 (定时分析)

 
## ◆ 时序逻辑电路定时分析

- 电路的工作频率与组合逻辑电路传输延迟、触发器建立和保持时间、触发器传输延迟等密切相关。



### 3.4 电路分析 (定时分析)

CLOCK

 

第二个时钟周期到来之前，  
目前处在第一个时钟周期里，  
**X1**会最先有效稳定送达，  
然后，触发器Q端经过**clk-Q**延迟之后，变成初始值**Q0**（可以预置）  
——过了次态运算逻辑延迟之后，基于**Q0**和**X1**，算出了**Q1**，并到达触发器D端  
(**第二个时钟周期到来之前，这个D端必须保持稳定超过setup时间**)  
——过了输出运算延迟之后，基于**Q0**和**X1**完成了**Z1**的计算，且该结果不影响  
其它过程，所以这个延迟只要小于时钟周期就行了，与次态计算无关

### 3.4 电路分析 (定时分析)

CLOCK

第一个时钟周期

X1

Q0  
Q0~

Z1

Q1  
Q1~

只是到达D端


X2

Q1  
Q1~

Z2

Q2  
Q2~

只是到达D端

 

第二个时钟周期到来之后，  
X2会最先有效稳定送达，

算出的Q1保持不变，稳定在触发器的D端 (hold时间)


然后，触发器Q端经过clk-Q延迟之后，变成Q1

——过了次态运算逻辑延迟之后，基于Q1和X2，算出了Q2，并到达触发器D端

(第3个时钟周期到来之前，这个D端必须保持稳定超过setup时间)

——过了输出运算延迟之后，基于Q1和X2完成了Z2的计算

### 3.4 电路分析 (定时分析)

 

时间容限指为保证电路正常工作某信号定时所允许的时间范围，都大于0

## 3.4 电路分析 (定时分析)

- ◆ 建立时间容限 =  $t_{clk} - t_{ffpd(max)} - t_{comb(max)} - t_{setup}$ ,  $> 0$
- ◆ 保持时间容限 =  $t_{ffpd(min)} + t_{comb(min)} - t_{hold}$ ,  $> 0$

因此, 得到时序约束关系:

$$(1) t_{clk} > t_{ffpd(max)} + t_{comb(max)} + t_{setup}$$

时钟周期不能小于这个值,  
但也不需要大过很多

为使触发器正常工作, 必须保证时钟周期  $t_{clk}$  不能小于触发器 锁存延迟  $t_{ffpd}$  加 次态信号经过激励逻辑延迟  $t_{comb}$  加 触发器的建立时间  $t_{setup}$ 。

$$(2) t_{hold} < t_{ffpd(min)} + t_{comb(min)}$$

为使触发器正常工作, 必须保证外部激励信号在时钟有效边沿到来后的保持时间  $t_{hold}$  内能保持稳定不变。这就要求次态信号不能反馈太快。

# 第四讲 典型时序逻辑部件设计

- ◆计数器
- ◆寄存器和寄存器堆
- ◆移位寄存器

# 4.1 计数器



---

- ◆ 计数器是一种对外部信号进行总数统计的时序逻辑元件
- ◆ 一般从0开始计数，在达到最大计数值时输出一次计数完成信号，并重新开始计数
- ◆ 最大计数值为计数器的模
- ◆ 计数器的分类
  - 按时钟定时的使用方式：同步、异步
  - 按计数方式：加法、减法、可逆
  - 按编码方式：二进制、十进制BCD码、循环码
  - 按进位方式：行波（串行）进位、并行进位
  
# 4.1 计数器——异步行波加法计数器

- 用T触发器实现（上升沿触发），激励输入串行传递，

每个时钟周期传递一次。↓ Q<sub>i+1</sub>总是在Q<sub>i</sub>由1变0时开始改变



最长的延时

# 4.1 计数器——异步行波加法计数器

Q0每个时钟转1次, Q1每2个转1次,

Q2每4个转1次, Q3每8个转1次


$Q_i$  每  $2^i$  个时钟转一次

$0 \sim 15$

- $Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$  转换过程为 (注意: 最高位为  $Q_3$ )

0000 → 0001 → 0010 → 0011 → 0100 →


0101 → 0110 → ... ... → 1111

 

当编码为1111时, 下个时钟到达后, 经过最长的延时 (4个T触发器的锁存延迟), 又回到编码0000
 
# 4.1 计数器——同步并行加法计数器

- 所有触发器共用同一个时钟信号，
- 在时钟信号边沿到达后，所有触发器的输出同时发生变化。
- 带使能端EN的T触发器，上升沿触发




# 4.1 计数器——同步并行加法计数器

- 计数器的状态编码  $Q_3Q_2Q_1Q_0$  从 0000 开始，转换过程为  
 $0000 \rightarrow 0001 \rightarrow 0010 \rightarrow \dots \rightarrow 1101 \rightarrow 1110 \rightarrow 1111$

CntEn 有效时，每个时钟  $Q_0$  都会发生状态改变；

 对于  $Q_1$ 、 $Q_2$  和  $Q_3$ ，  
只有在其所有低位状态都是 1 的情况下，  
下个时钟边沿到来后  
才会发生状态反转。




当编码为 1111 时，只要经过一个与门 + 1 个 T 触发器的锁存延时，就可回到编码 0000，比行波（串行）加法计数器快

# 4.1 计数器


## ◆ 二进制异步行波减法计数器

返璞归真，与T触发器一致

 

$Q_{i+1}$  总是在  $Q_i$  由 0 变 1 时 (上升沿) 发生改变



Clear 清 0, 初态为 0000

 

Q0 每个时钟转 1 次, Q1 每 2 个转 1 次, Q2 每 4 个转 1 次, Q3 每 8 个转 1 次

## 4.2 寄存器

- ◆ 寄存器是用来暂存信息的逻辑部件
- ◆ 寄存器可直接由若干个触发器组成

  


每个时钟到来，存放内容都会改变吗？  
——不一定。  
——可以加使能端，或者让D输入不变

## 4.2 寄存器

### ◆ 寄存器通过三态门和总线互连

任何时刻至多只能一个Rout有效

 

寄存器是一种时序逻辑电路，但只包含存储电路

在没有新的**CLK**脉冲来之前，寄存器一定能保存原有内容不变 存储


附加一些控制电路就能够实现：置零、保持（**CLK**信号到达时触发器不随**D**端的输入信号而改变状态，保持原来的状态不变）等功能。

接收数据时所有各位信息都是同时输入的，而且触发器中的数据是并行地出现在输出端的。
 
## 4.2 寄存器堆


- ◆ **寄存器堆(Register File)**: CPU内部用于暂存指令执行过程中的中间数据, 也称**通用寄存器组(General Purpose Register set, GPRs)**
- ◆ 由许多寄存器组成, 每个寄存器有一个编号, CPU可对指定编号的寄存器进行读写

寄存器堆中共有 $2^k$ 个寄存器, 每个寄存器位数为n, RA和RB分别是读口1和读口2的寄存器编号, RW是写口的寄存器编号



读操作属于组合逻辑操作;  
写操作属于时序逻辑操作,  
需要时钟信号Clk和写使能信号WE的控制

## 4.2 寄存器堆内部结构

 


## 4.3 移位寄存器

### ◆ 移位寄存器

- 能够实现暂存信息的左移或右移功能，通常由时钟信号控制

例如：4个D触发器可构成一个右移寄存器

 

假设初始状态编码  $Q_3Q_2Q_1Q_0=0000$ ，X输入为序列10011011


则  $Q_3Q_2Q_1Q_0$  的输出编码依次为：0000、1000、0100、0010、  
1001、1100、0110、1011、1101

## 4.3 移位寄存器

◆ 4位通用移位寄存器，如74X194

- 具有数据左移、数据右移、数据保持和数据载入功能
- 用CLR, S1, S0这三个信号的排列组合来表示不同功能

SHRG4U

 

Function	Inputs			Next state			
	CLR	S1	S0	QA*	QB*	QC*	QD*
Clear	1	x	x	0	0	0	0
Hold	0	0	0	QA	QB	QC	QD
Shift right	0	0	1	RIN	QA	QB	QC
Shift left	0	1	0	QB	QC	QD	LIN
Load	0	1	1	A	B	C	D

左移从QD移到QA向下移↓ 右移从QA移到QD向上移↑

# 4.3 移位寄存


## ◆ 4位通用移位 寄存器结构图

**S1S0=00: 保持**

**S1S0=01: 上(右)移**


**S1S0=10: 下(左)移**

**S1S0=11: 加载**

 

## 4.3 桶形移位器 (无寄存功能)

◆ 一次移动多位。组合逻辑电路，采用大量多路选择器实现

 

Function Table for 4-

Select		Output				Operation
$S_1$	$S_0$	$Y_3$	$Y_2$	$Y_1$	$Y_0$	
0	0	$D_3$	$D_2$	$D_1$	$D_0$	No rotation
0	1	$D_2$	$D_1$	$D_0$	$D_3$	Rotate one position
1	0	$D_1$	$D_0$	$D_3$	$D_2$	Rotate two positions
1	1	$D_0$	$D_3$	$D_2$	$D_1$	Rotate three positions

只有移位功能  
没有寄存功能

非循环移位：

逻辑右 (左) 移：高 (低) 位补0  
算术右 (左) 移：高 (低) 位补符 (0)

# 第4章总结

- ◆ 时序逻辑电路不仅依赖当前输入，还依赖电路**当前的状态**
- ◆ 可用时序逻辑电路实现**有限状态机**。有**Mealy型**和**Mooer型**两类
- ◆ 可用**状态图或状态表**描述有限状态机，圈表示状态，有向边表示输入/输出
- ◆ 锁存器(电平触发): **SR锁存器**(设置标志)、**D锁存器**(锁存数据D)
- ◆ 触发器(时钟信号clk边沿触发): **D触发器**(寄存器)、**T触发器**(计数或分频)
- ◆ **时序电路设计**: 功能分析-状态图-状态化简和编码-逻辑表达式-画图-评价
- ◆ **电路分析**: 未用状态分析(挂起/无法自启动)

**定时分析**(clk-Q时间、时钟周期、setup时间、hold时间)

- ◆ 典型组合逻辑部件: **计数器**、**寄存器/通用寄存器组**、**移位寄存器**
- ◆ **计数器**: 同步/异步、加1/减1、行波(串行)进位/并行进位
- ◆ **寄存器**: 由n个D触发器构成，同时由时钟信号clk定时
- ◆ **通用寄存器组**: 两个读口(组合逻辑)；一个写口(时序逻辑，clk和写使能)
- ◆ **移位寄存器 (时序逻辑)** : 每次固定左移或右移1位(或几位)
- ◆ **桶型移位器 (组合逻辑)** : 移位位数可变，用大量多路选择器实现

作业: 习题4、5、6、9、11、12。提交截止日期: 10月19日24:00